



Responda:

- Qual a frequência do clock (saída do pino 3). Encontre o valor aproximado usando a “piscagem” dos LEDs.
- Este Contador (divisor) de frequência, é assíncrono ou síncrono? Justifique sua resposta.

PINAGEM:

